

# CS1: Unidad de datos

- Aumentar la cantidad de datos a manejar:

- incrementar el número de registros

CS1

- incluir una memoria RAM

- Ejecutar las instrucciones de forma autónoma:


- Almacenar las instrucciones en una memoria:

CS1

- en la memoria donde se almacenan los datos: arquitectura *Von Neumann*

- en otra memoria, específica para instrucciones: arquitectura *Harvard*

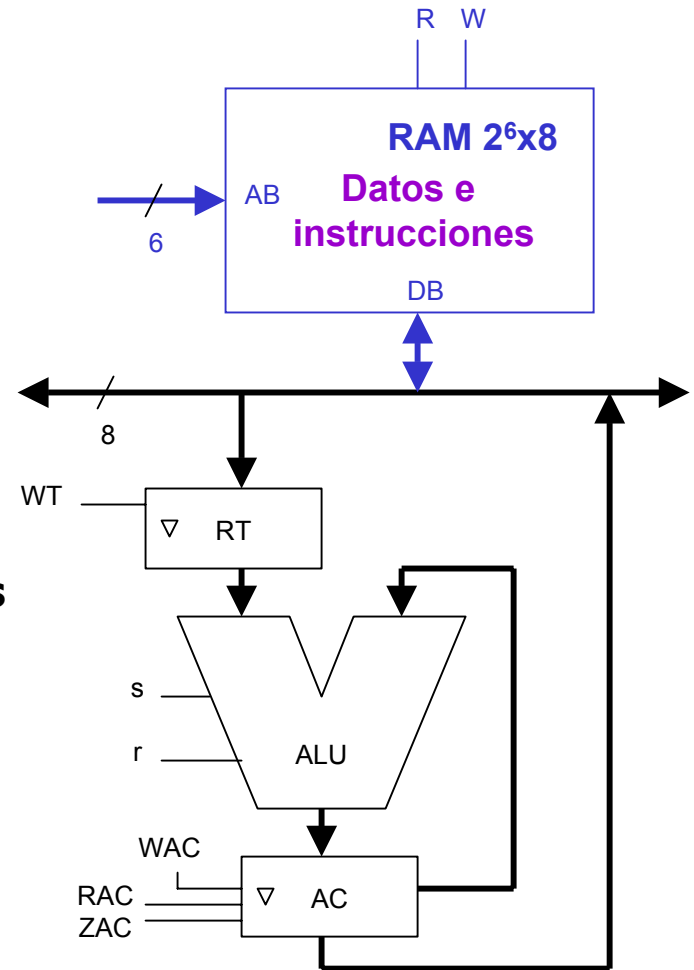- La instrucción a ejecutar se extrae de la memoria y se almacena temporalmente en el *registro de instrucción (IR, Instruction Register)*



# CS1: Unidad de datos (2)


Cada instrucción tiene dos partes:

- Código de operación (**CO**): tipo de operación a realizar
- Operandos: datos con los que la instrucción va a trabajar:
  - A veces la instrucción no necesita operandos; otras veces, los operandos están implícitos y no hay que incluirlos en la instrucción
  - En el CS1, las instrucciones incluyen un campo de dirección de operando (**CD**) donde se indica la dirección de la RAM donde se encuentra el operando

CS1

CS1


- $|IR| = 8\text{bits}$ ;  $|CD| = 6\text{bits}$   $\Rightarrow$   
 $|CO| = 2\text{bits}$   $\Rightarrow$  4 tipos de instrucciones

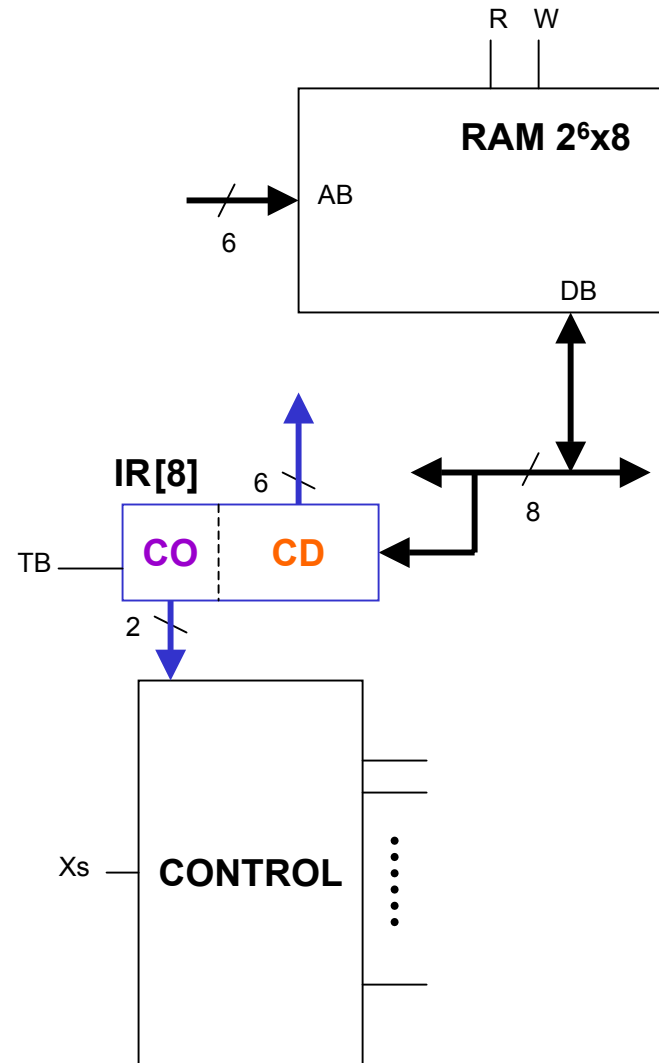
 
## CS1: Unidad de datos (3)

---


- Una vez ejecutada la instrucción actual, hay que extraer la siguiente desde memoria y almacenarla en IR
- Para ello es necesario un registro puntero de instrucciones (**PC, *Program Counter***):
  - almacena la dirección de memoria donde se encuentra la siguiente instrucción
  - una vez transferida la nueva instrucción a IR, hay que incrementar PC (IPC) para apuntar a la siguiente
  - inicialmente, PC vale 0 (CLPC), por lo que la primera instrucción siempre estará en la dirección 0 de la RAM


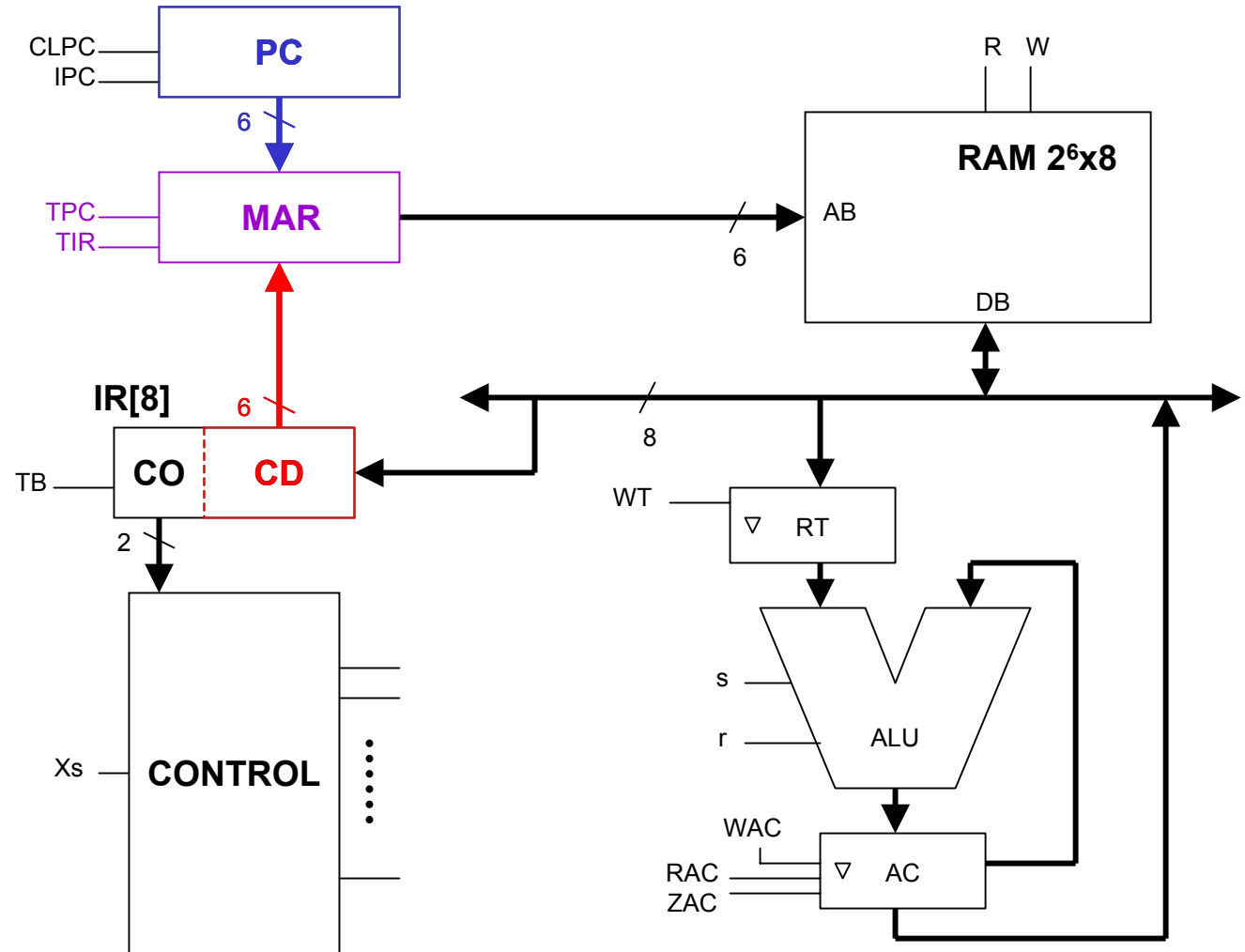
# CS1: Unidad de datos (4)

El bus de direcciones de la RAM debe ser accedido por:

- El campo **CD** del registro IR: para poder acceder al operando en memoria
- El registro **PC**: para poder indicar la dirección de la siguiente instrucción




- Se incluye el registro de direcciones de memoria (**MAR**, *Memory Address Register*) para almacenar temporalmente la dirección de la instrucción (TPC) o del dato (TIR)

# CS1: Instrucciones

- 1. Fase de búsqueda (*fetch*):** la unidad de control se encarga de emitir las microoperaciones que permiten cargar en IR la instrucción apuntada por PC;
- 2. Fase de ejecución (*exec*):** la unidad de control se encarga de emitir las microoperaciones necesarias (entre otras, acceder a los operandos) en función del código de operación de la instrucción.

**Las instrucciones del CS1 son:**

CO (IR <sub>7-6</sub> )	Registro IR	Mnemónico	Descripción nivel RT
00	0 0 x x x x x x	STOP	(Fin ejecución)
01	0 1 A <sub>5</sub> A <sub>4</sub> A <sub>3</sub> A <sub>2</sub> A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	ADD A <sub>5-0</sub>	$AC \leftarrow AC + RAM(A_{5-0})$
10	1 0 A <sub>5</sub> A <sub>4</sub> A <sub>3</sub> A <sub>2</sub> A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	SUB A <sub>5-0</sub>	$AC \leftarrow AC - RAM(A_{5-0})$
11	1 1 A <sub>5</sub> A <sub>4</sub> A <sub>3</sub> A <sub>2</sub> A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	STA A <sub>5-0</sub>	$RAM(A_{5-0}) \leftarrow AC$

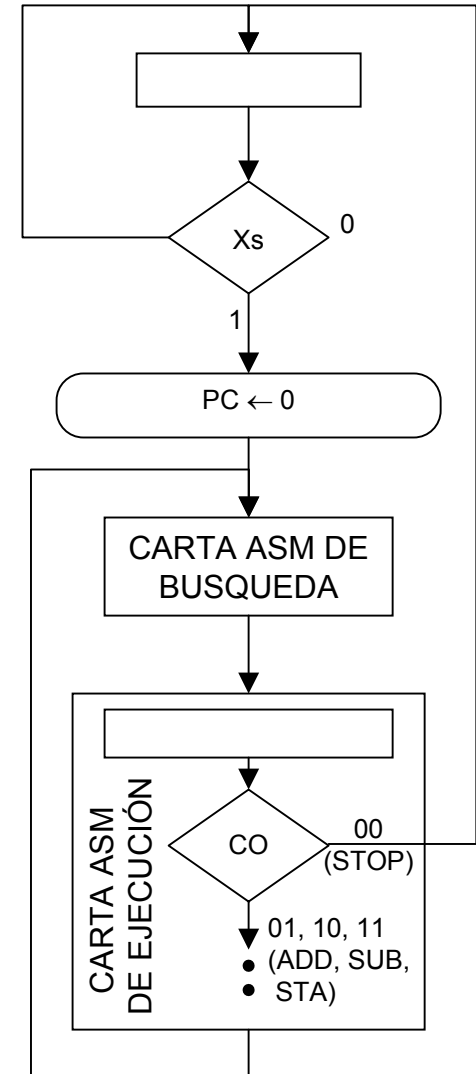


# CS1: Instrucciones. Fase de búsqueda (1)

En el CS1, para cargar la siguiente instrucción en IR, necesitamos dos ciclos de reloj:

1.  $MAR \leftarrow PC$

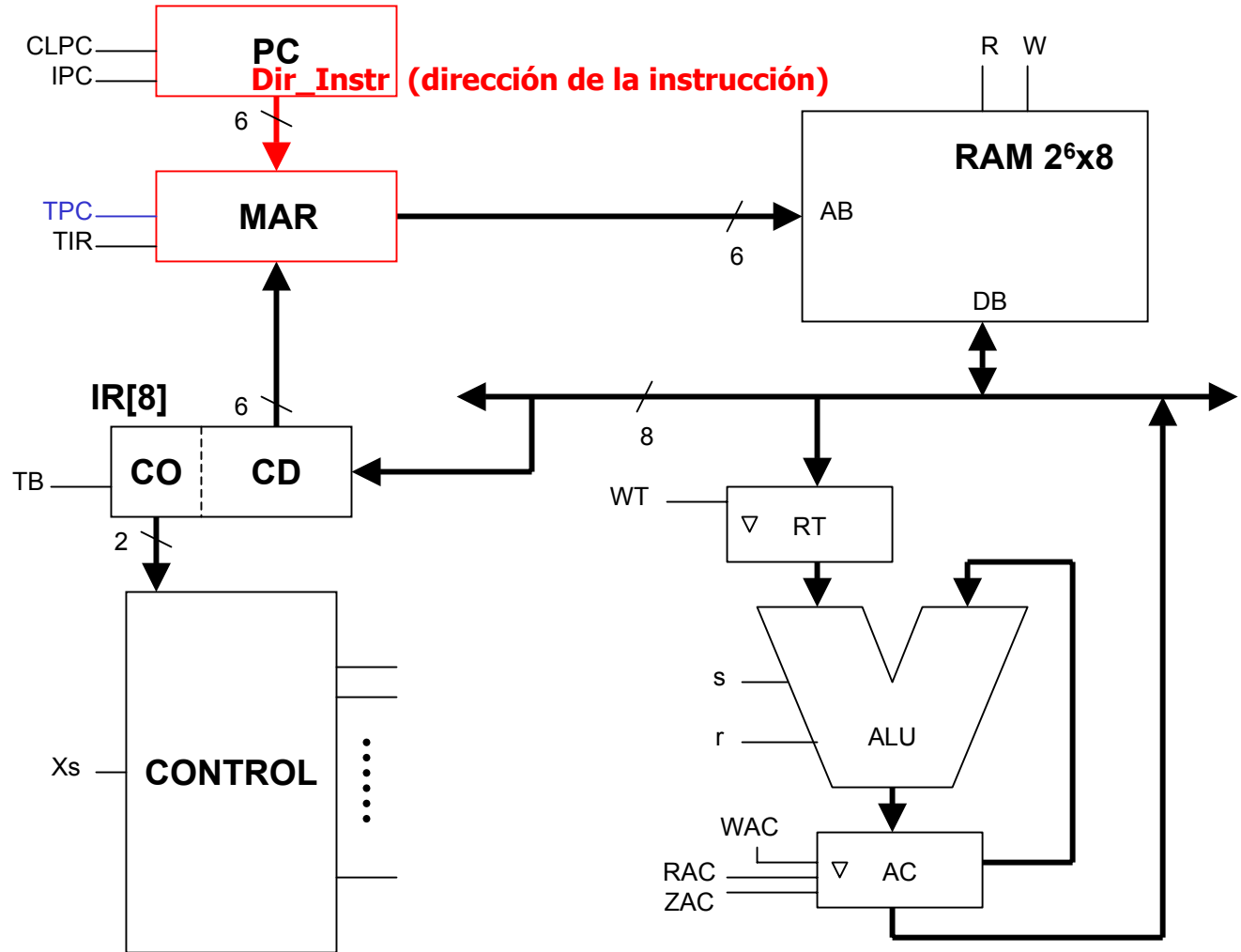
2.  $IR \leftarrow RAM;$   
 $PC \leftarrow PC + 1$



# CS1: Instrucciones. Fase de búsqueda (2)

1.  $MAR \leftarrow PC$

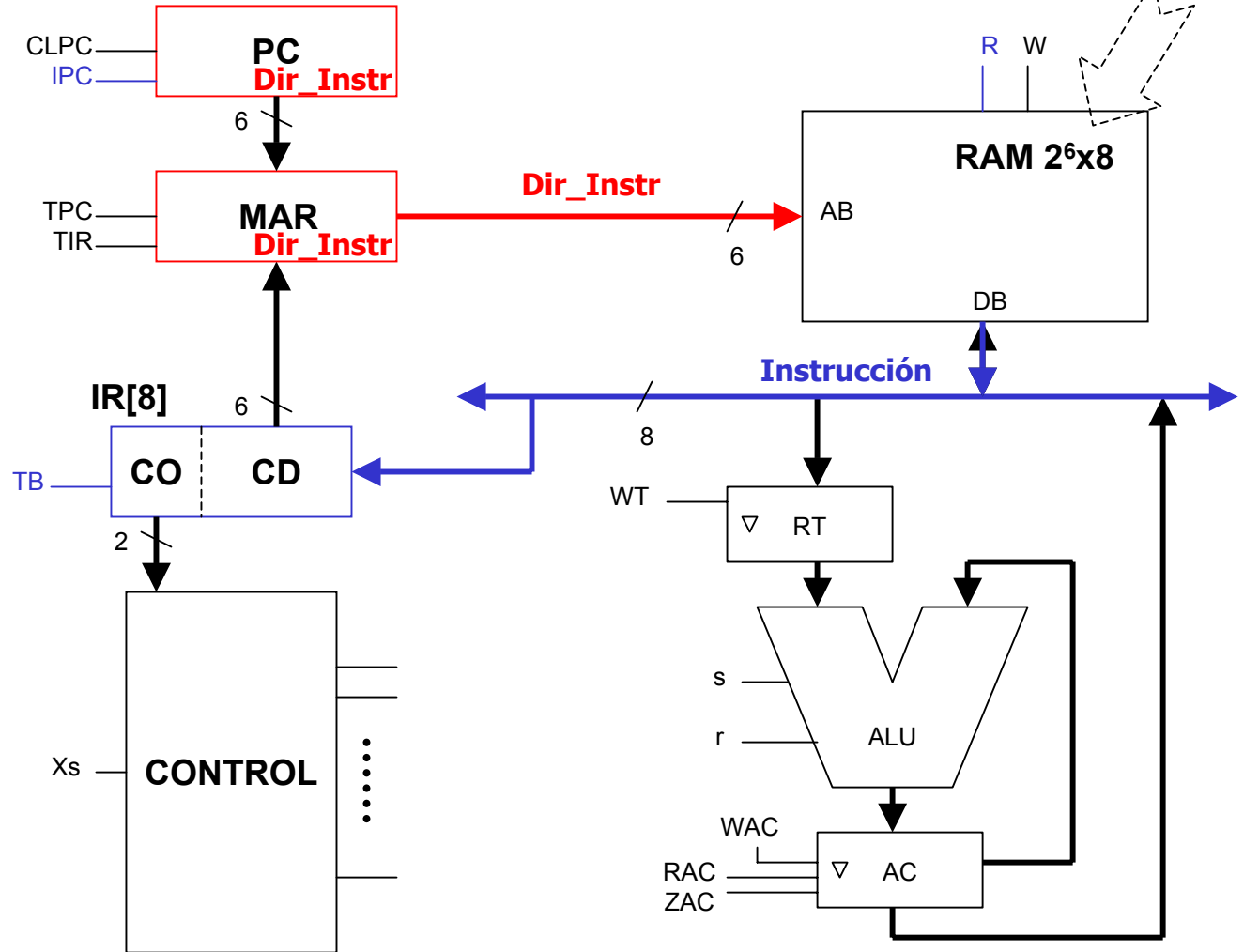
2.  $IR \leftarrow RAM;$   
 $PC \leftarrow PC + 1$


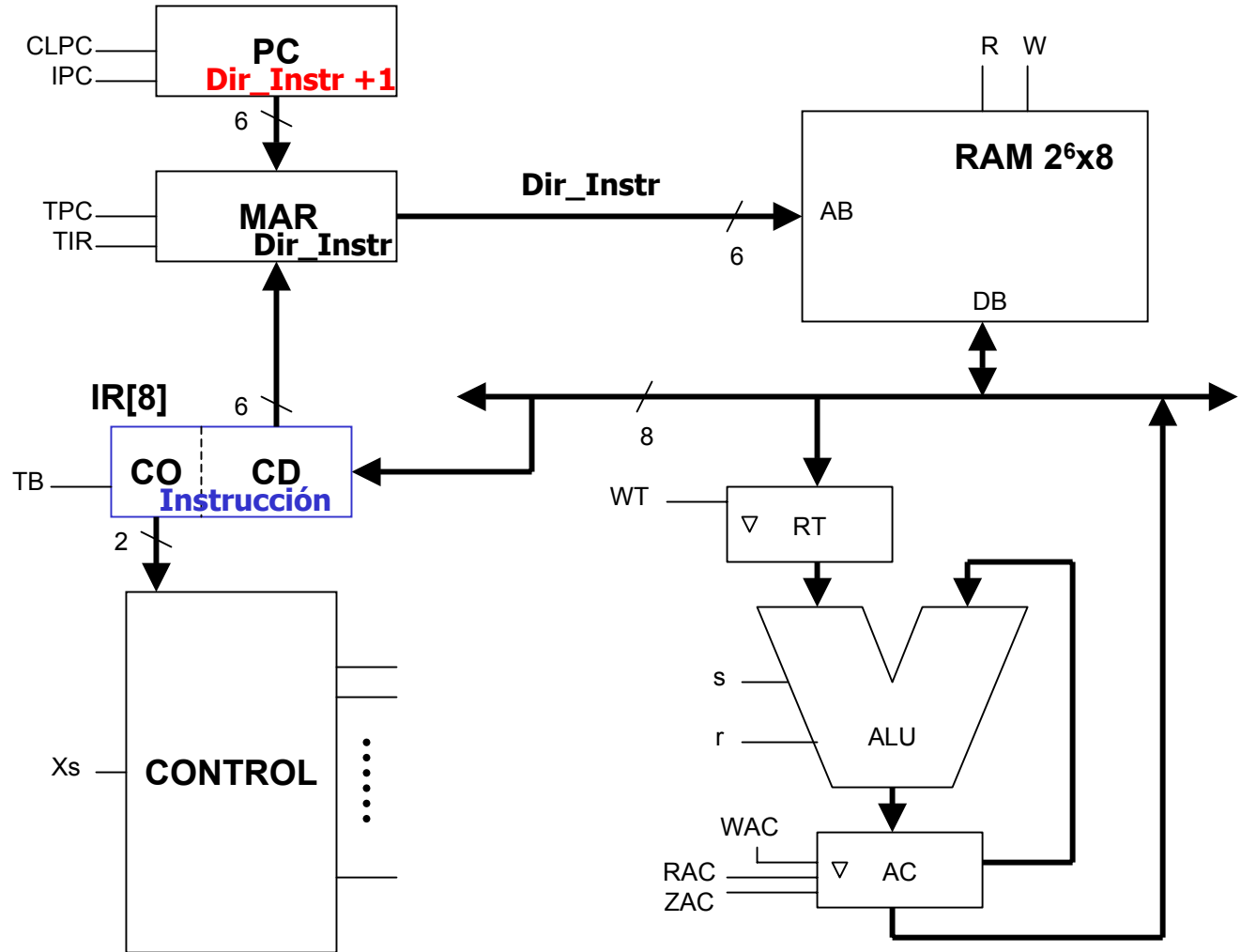
# CS1: Instrucciones. Fase de búsqueda (fin)

Tras la fase de búsqueda:

- la **instrucción a ejecutar** está almacenada en IR
- PC contiene la **dirección de la siguiente instrucción**





# CS1: Instrucciones. Fase de ejecución [ADD] (1)

La fase de ejecución comienza donde terminó la fase de búsqueda.

## ADD:

$AC \leftarrow AC + RAM(Dir\_dato)$


1º Extraer el dato  
(2 clk):

1.  $MAR \leftarrow IR$

2.  $RT \leftarrow RAM$

2º Realizar la suma  
(1 clk):

3.  $AC \leftarrow AC + RT$

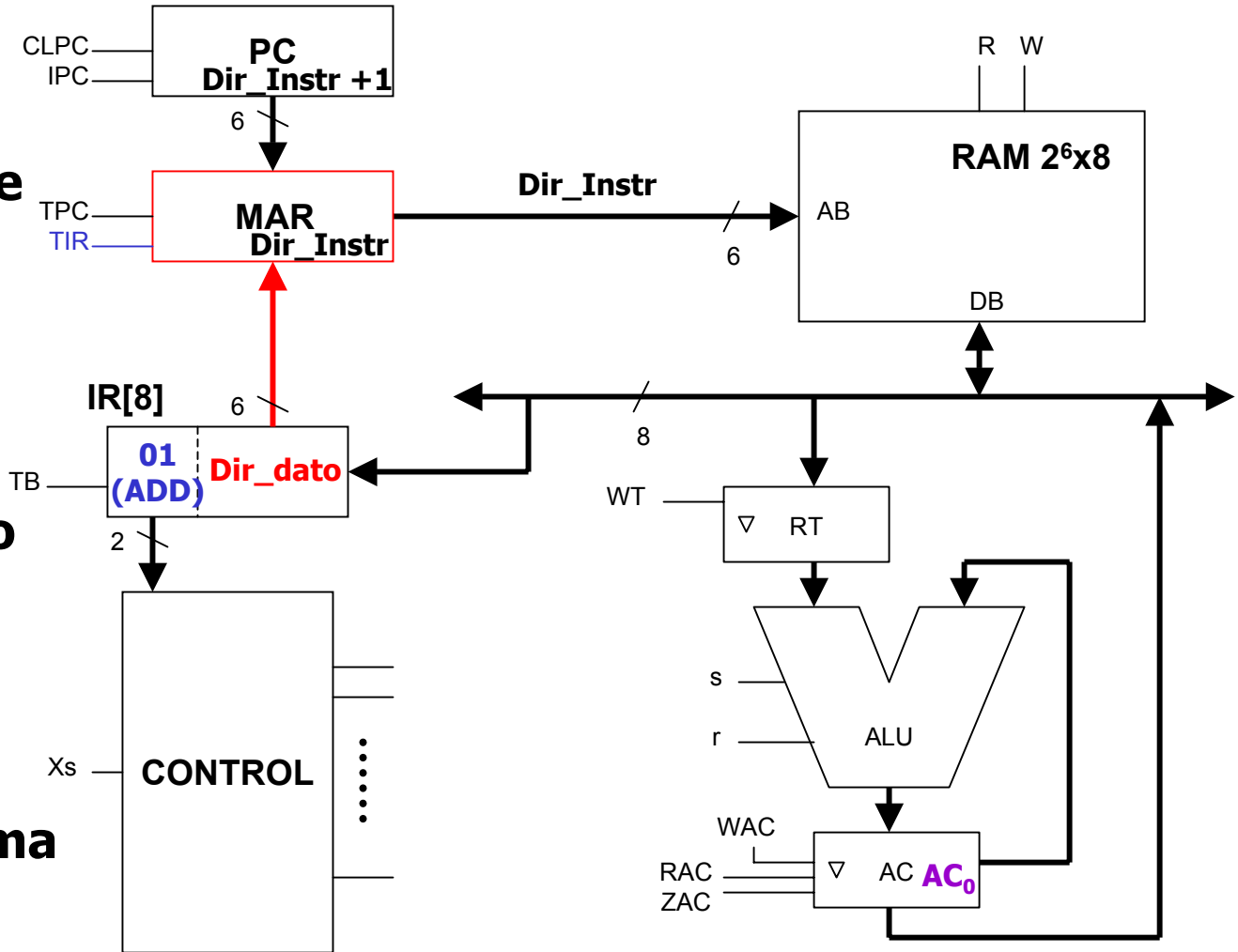

**Nota:** antes de comenzar,  $AC = AC_0$

# CS1: Instrucciones. Fase de ejecución (2)

## ADD:

$AC \leftarrow AC + RAM(Dir\_dato)$


### 1º Extraer el dato (2 clk):

1.  $MAR \leftarrow IR$

2.  $RT \leftarrow RAM$

### 2º Realizar la suma (1 clk):

3.  $AC \leftarrow AC + RT$

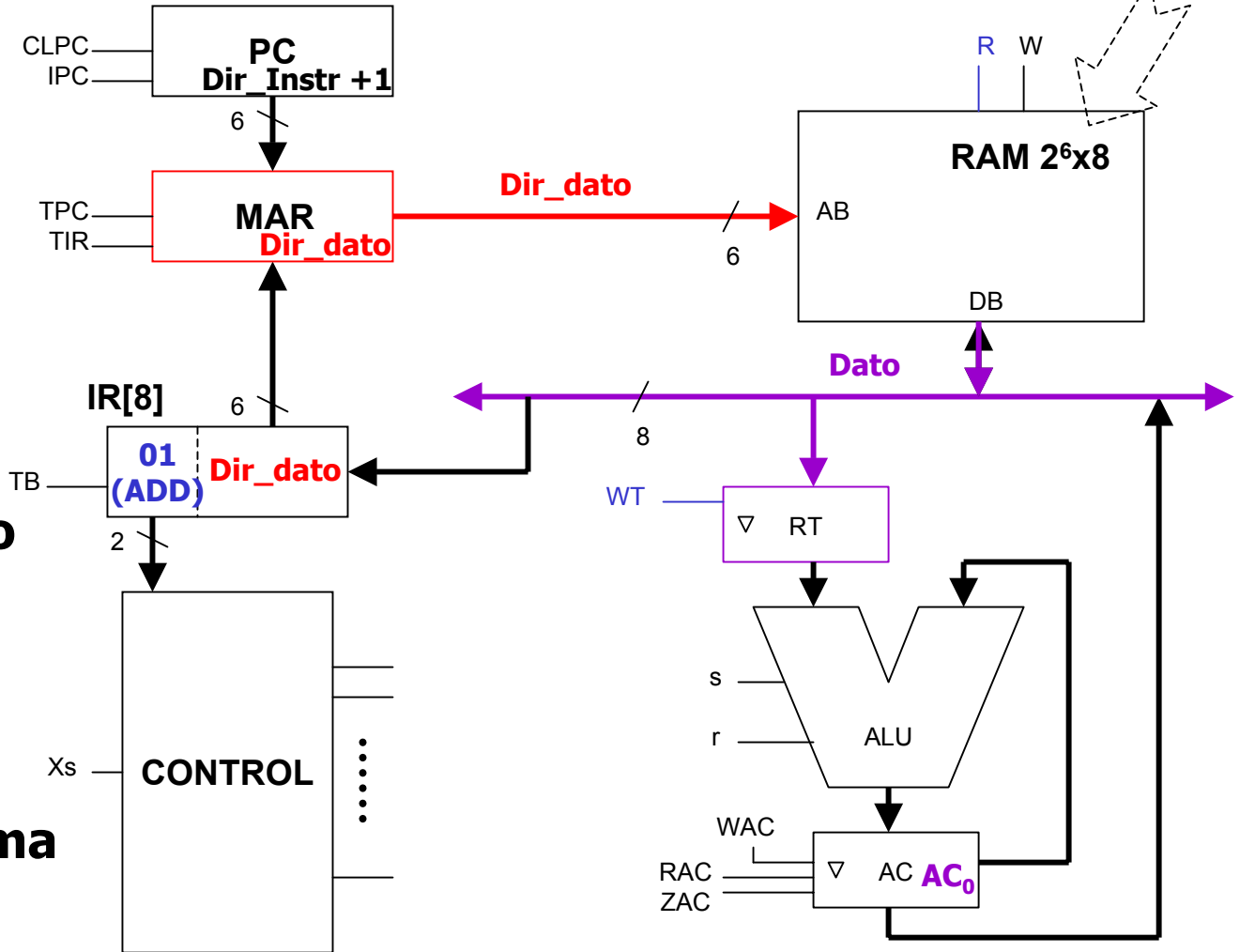

# CS1: Instrucciones. Fase de ejecución (3)

## ADD:


$AC \leftarrow AC + RAM(Dir\_dato)$

### 1º Extraer el dato (2 clk):

1.  $MAR \leftarrow IR$
2.  $RT \leftarrow RAM$

### 2º Realizar la suma (1 clk):


3.  $AC \leftarrow AC + RT$

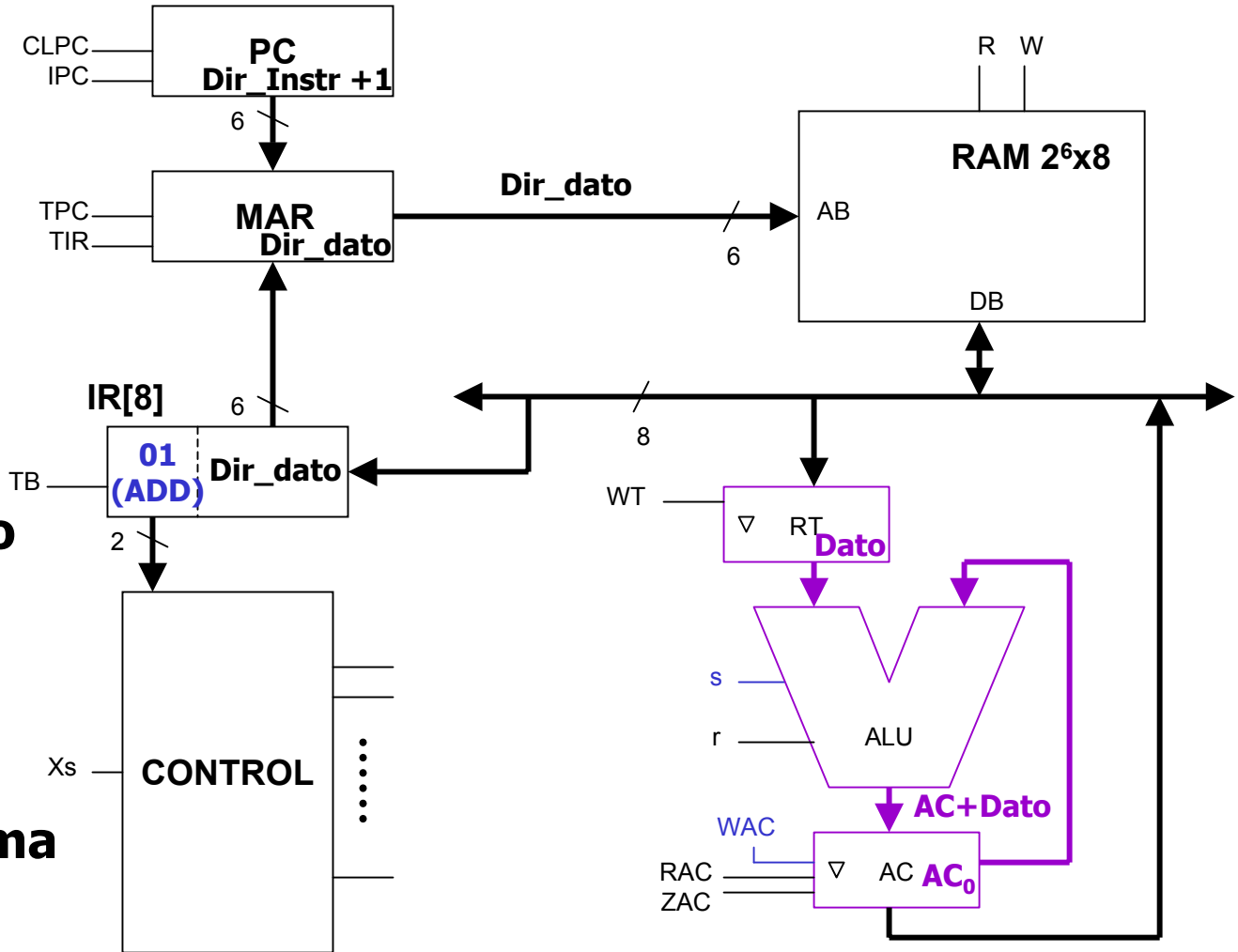
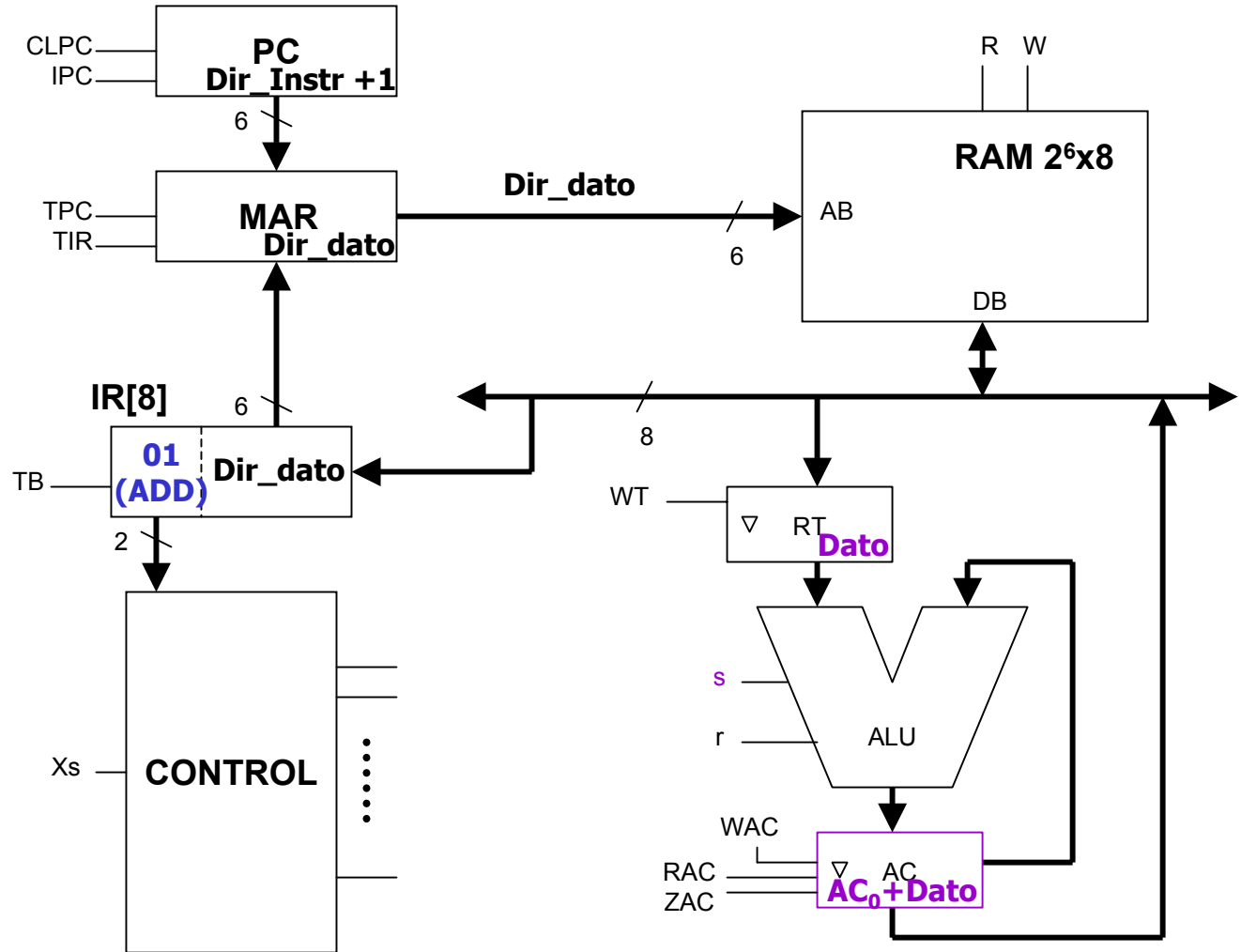
# CS1: Instrucciones. Fase de ejecución (fin)

Al terminar la fase de ejecución de **ADD**, el registro **AC** queda actualizado con el resultado de la suma.

El sistema está listo para buscar y ejecutar la siguiente instrucción (apuntada por **PC**).




# CS1: Controlador. Carta ASM

Búsqueda


1	MAR ← PC (TPC)
2	IR ← RAM; PC ← PC + 1 (R, TB, IPC)

Ejecución

	STOP IR <sub>7,6</sub> =00	ADD A IR <sub>7,6</sub> =01	SUB A IR <sub>7,6</sub> =10	STA A IR <sub>7,6</sub> =11
3	NOP	MAR ← IR (TIR)		
4	-	RT ← RAM (R, WT)		RAM ← AC (RAC, W)
5	-	AC ← AC + RT (s, WAC)	AC ← AC - RT (r, WAC)	-

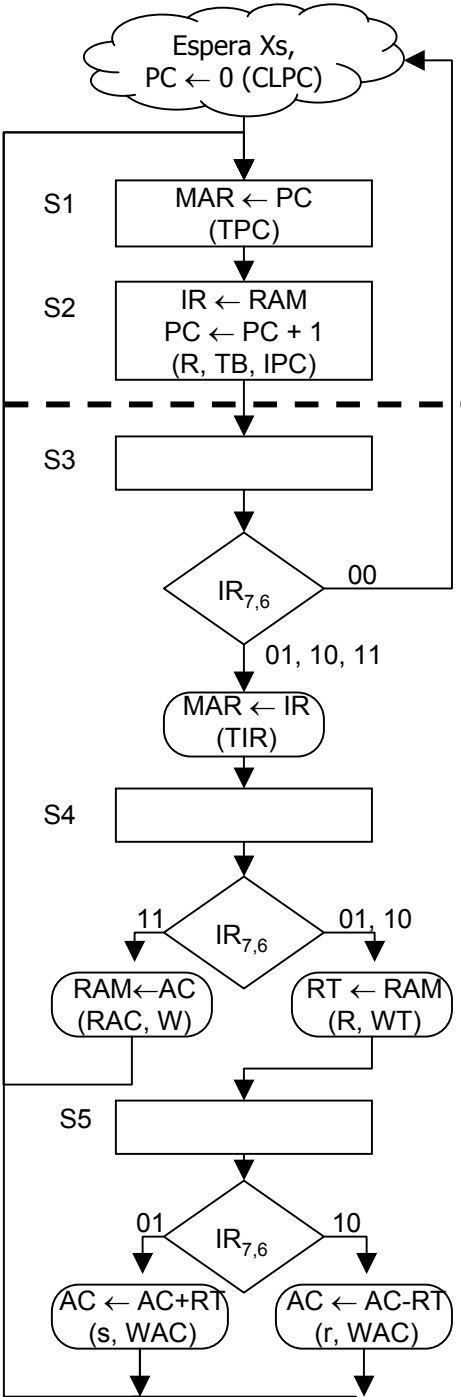

# CS1: Controlador. Implementación 1 b/e

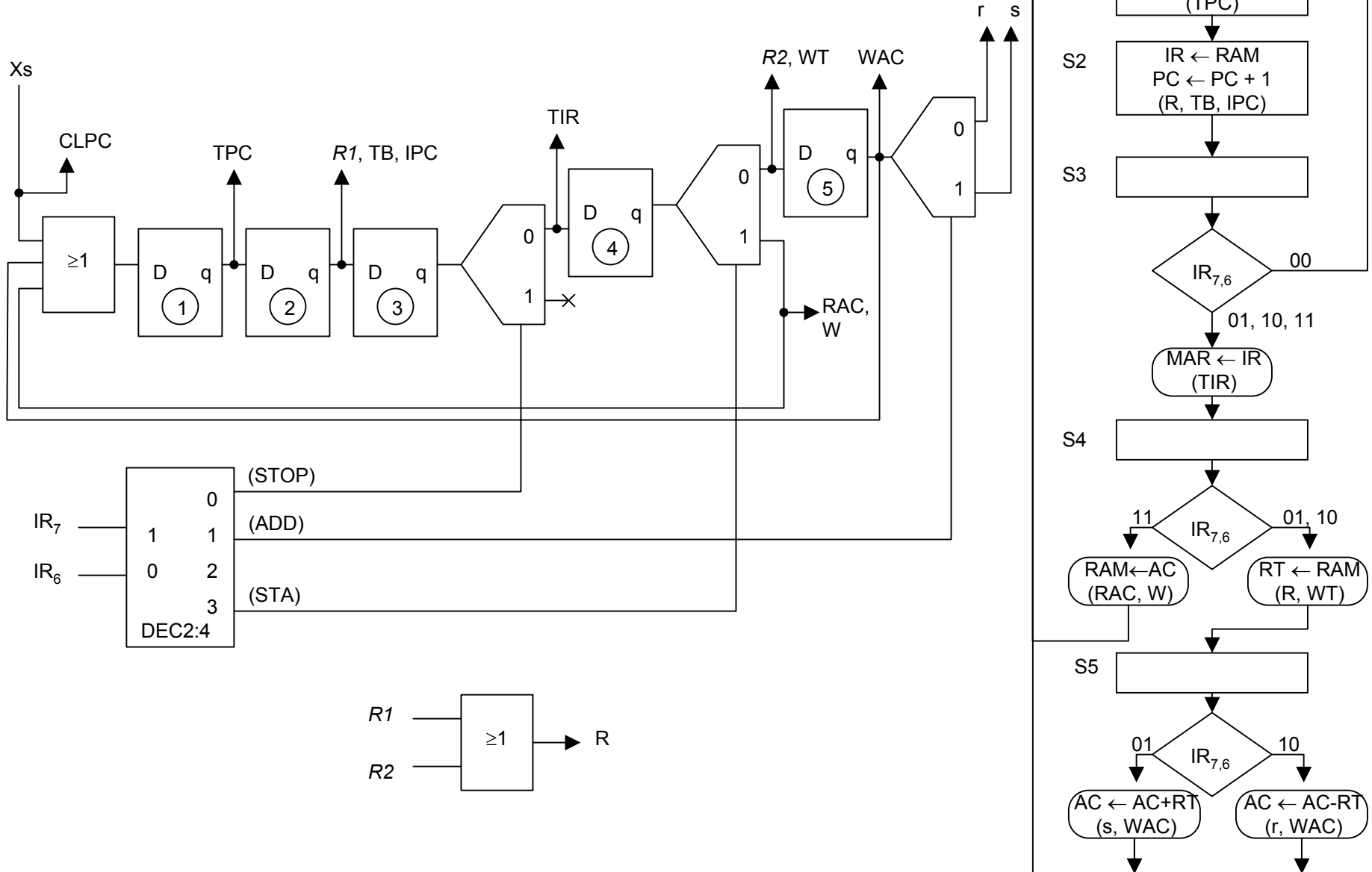

# CS1: Ejemplo de programa

DIR	CONTENIDO RAM								RT
00	1	1	1	0	0	0	0	0	STA \$20 $RAM(\$20) \leftarrow AC$
01	1	0	1	0	0	0	0	0	SUB \$20 $AC \leftarrow AC - RAM(\$20)$
02	0	1	1	1	1	1	1	0	ADD \$3E $AC \leftarrow AC + RAM(\$3E)$
03	0	1	1	1	1	1	0	1	ADD \$3D $AC \leftarrow AC + RAM(\$3D)$
04	1	0	1	1	1	1	0	0	SUB \$3C $AC \leftarrow AC - RAM(\$3C)$
05	1	1	1	1	1	1	1	1	STA \$3F $RAM(\$3F) \leftarrow AC$
06	0	0	0	0	0	0	0	0	STOP
...	...								...
20									Uso transitorio
...	...								...
3C									Sustraendo: R
3D									Sumando 2: S2
3E									Sumando 1: S1
3F									Resultado

.....>  $AC = 0$   
 .....>  $AC = S1$   
 .....>  $AC = S1 + S2$   
 .....>  $AC = S1 + S2 - R$   
 .....> **Resultado = S1 + S2 - R**

CO (IR <sub>7-6</sub> )	Registro IR	Mnemónico	Descripción nivel RT
00	0 0 x x x x x x	STOP	(Fin ejecución)
01	0 1 A <sub>5</sub> A <sub>4</sub> A <sub>3</sub> A <sub>2</sub> A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	ADD A <sub>5-0</sub>	$AC \leftarrow AC + RAM(A_{5-0})$
10	1 0 A <sub>5</sub> A <sub>4</sub> A <sub>3</sub> A <sub>2</sub> A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	SUB A <sub>5-0</sub>	$AC \leftarrow AC - RAM(A_{5-0})$
11	1 1 A <sub>5</sub> A <sub>4</sub> A <sub>3</sub> A <sub>2</sub> A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	STA A <sub>5-0</sub>	$RAM(A_{5-0}) \leftarrow AC$